

ALUNOS:

542562 - BRUNO AGUIAR CARNEIRO SILVA

537606 - ERIK BAYERLEIN

Alterações na Unidade Lógica Aritmética (ULA)

Adotamos o código em python desenvolvido em sala de aula e fizemos nossas alterações para reduzir passos e executar melhor as operações realizadas por nosso processador. Assim implementamos as seguintes alterações na ULA:

1. Ligação do barramento A a todos os registradores de B
<p>Essa alteração foi efetuada na função <code>read_regs</code>, encontrada no arquivo do processador (<code>ufc2x.py</code>). Acrescentamos o parâmetro referente ao barramento A (linha 137), a fim de ler os registradores já imediatamente, sem passar os valores para o registrador H, economizando assim um (01) passo.</p> <p>Essa mudança requereu o acréscimo de mais 3 bits à leitura do barramento final, sendo 3 para A e 3 para B. Sendo necessário alterar também as linhas:</p> <ul style="list-style-type: none">• linha 5: mudando o tamanho do array do firmware de 'L' = Long unsigned int de 32 bits para 'Q' = inteiro sem sinal de 64 bits• linha 311-316: a execução de:<ul style="list-style-type: none">◦ <code>read_regs</code> precisou receber os novos bits nos parametros• o deslocamento de bits de <code>alu</code>, <code>write_regs</code>, <code>memory_io</code>, <code>nex_instruction</code><ul style="list-style-type: none">◦ todos receberam +3 no deslocamento >>>
2. Acréscimo do circuito multiplicador
<p>A ULA proposta pelo livro-texto foi implementada conforme a figura 1 no circuito anexado, identificada no arquivo <code>circuitos.circ</code> como ULA Livro. Pensando a partir dela, vimos que nem todas as combinações de 6 bits estão ocupadas por instruções válidas. A</p>

primeira ideia que tivemos foi aumentar o número de bits do seletor de funções (conforme criado no circuito "ULA 1: 2bits com multi"). No entanto, essa solução se apresentou muito custosa, sendo necessário alterar o numero de bits das instruções da ula para acrescentar o multiplicador.

Como as questões pedidas não exigiam operações lógicas, resolvemos substituir uma delas para acrescentar o multiplicador (figura 2). Assim, removemos a instrução ~B, cuja operacao na ULA-BE.circ e no ufc2x era: 101100 (F0_F1_ENA_ENB_INVA_INC) pelo circuito multiplicador da figura 3 (disponivel para testa no arquivo ULA-BE.circ, circuito MULT 8BITS).

Ao fim da aplicação, temos uma ULA de 4 BITS funcionando como multiplicador de 8. Como se trata apenas da abstração, assim é possível termos uma ULA de 32 bits funcionando com um multiplicador de 32 bits.

3. Instruções do Firmware + Registrador Y

O registrador Y já estava pronto para uso, mas precisava de suas funções implementadas. Assim o fizemos.

No firmware, implementamos as operações:

- O registrador Y e suas operações
 - Memory[address] <-Y, (linha 69)
 - JAM Z, (linha 86)
 - Y <- Y + memory[address], (linha 60)
 - Y <- Y- memory[address], (linha 78)
- X = X * memory[address] (linha 48)

Como retiramos do registrador H a obrigatoriedade de receber as operações no barramento A, alteramos as funções que exigiam essa passagem H <- MDR, etc. Reduzindo uma linha de instrução.

4. Questões escolhidas

Escolhemos trabalhar com as questões:

- Q1: Potenciação, implementada no arquivo 'Q1pot.asm'
- Q3: CSW, implementada no arquivo 'Q3csw.asm'
- Q4: Fatorial, implementada no arquivo 'Q4fatorial.asm'

Abaixo as figuras listadas no texto e printadas do arquivo criado no Logisim.

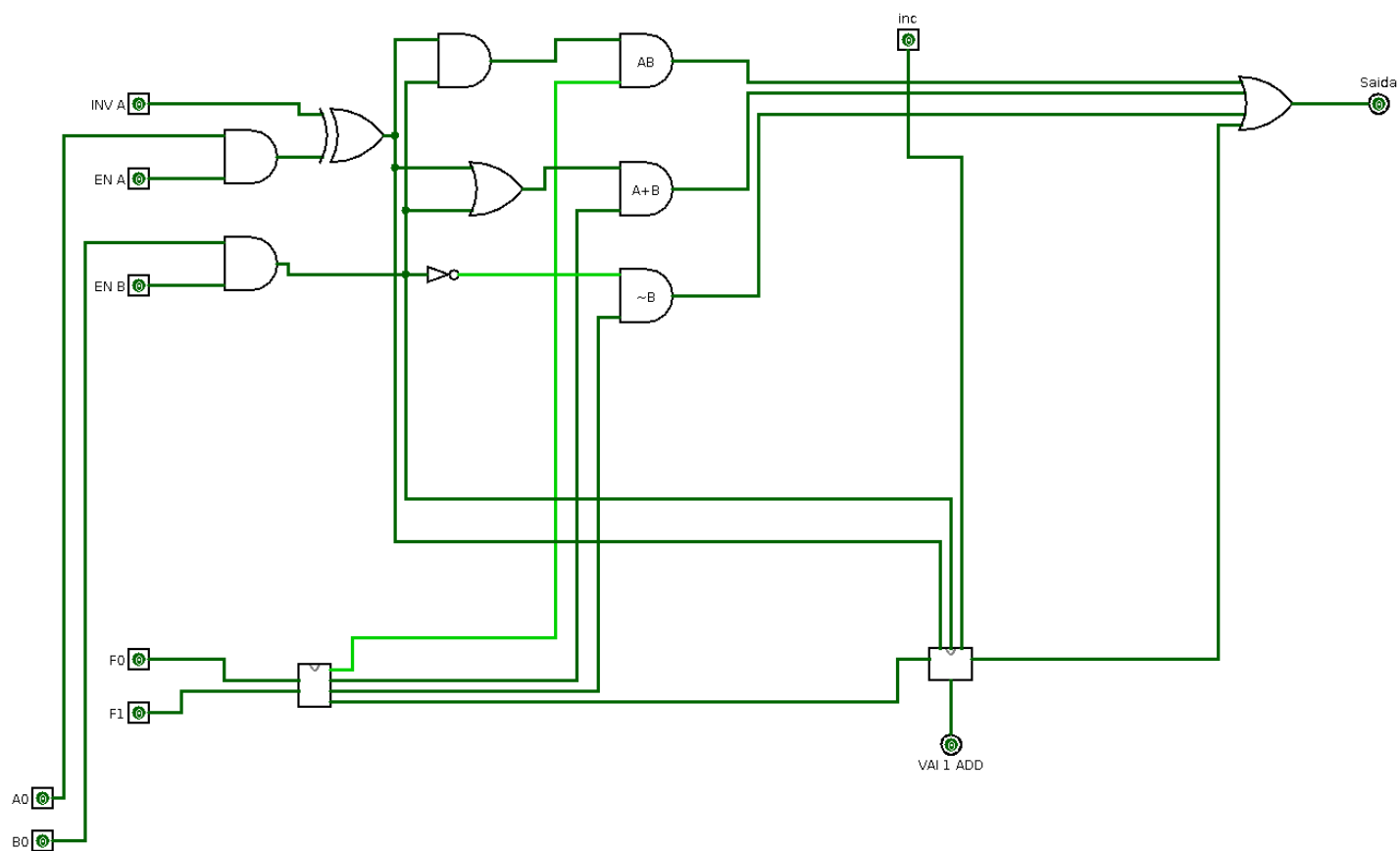


Figura 1 - ULA Livro implementada no Logisim

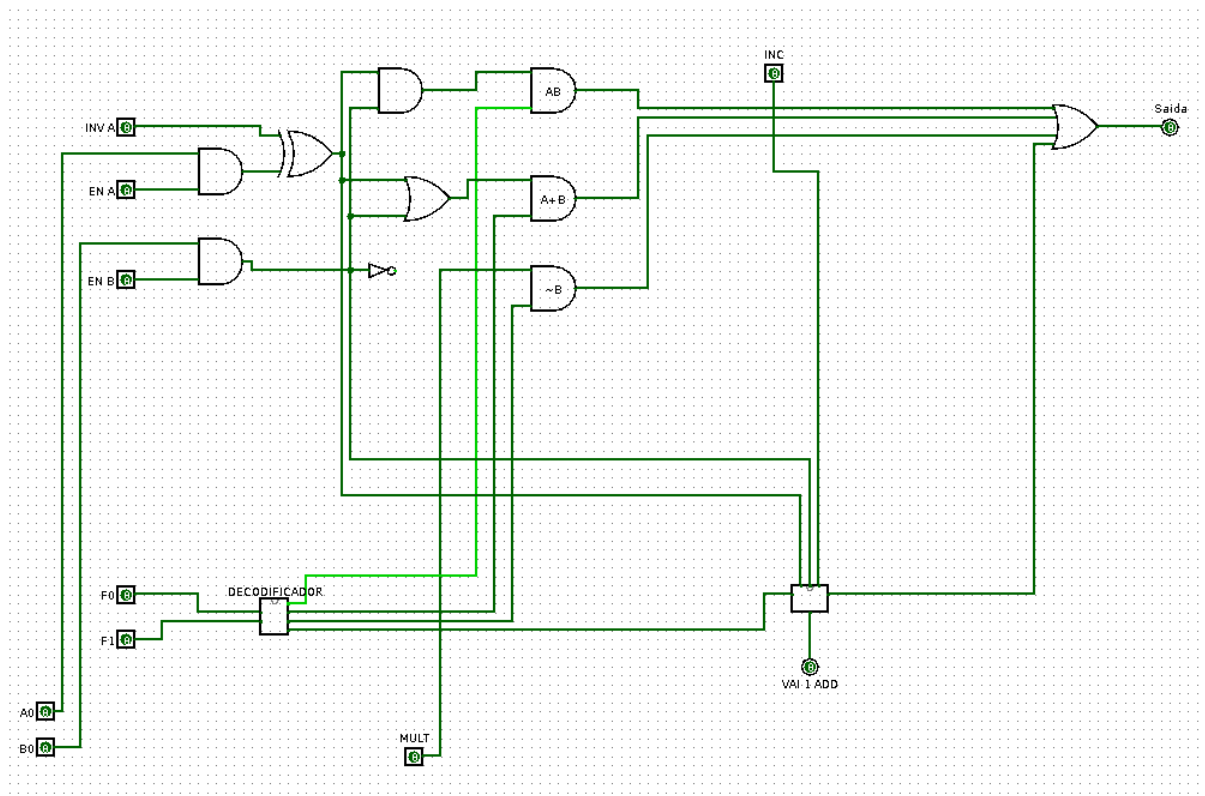


Figura 2 - operacao $\sim B$ removida e substituida pelo multiplicador

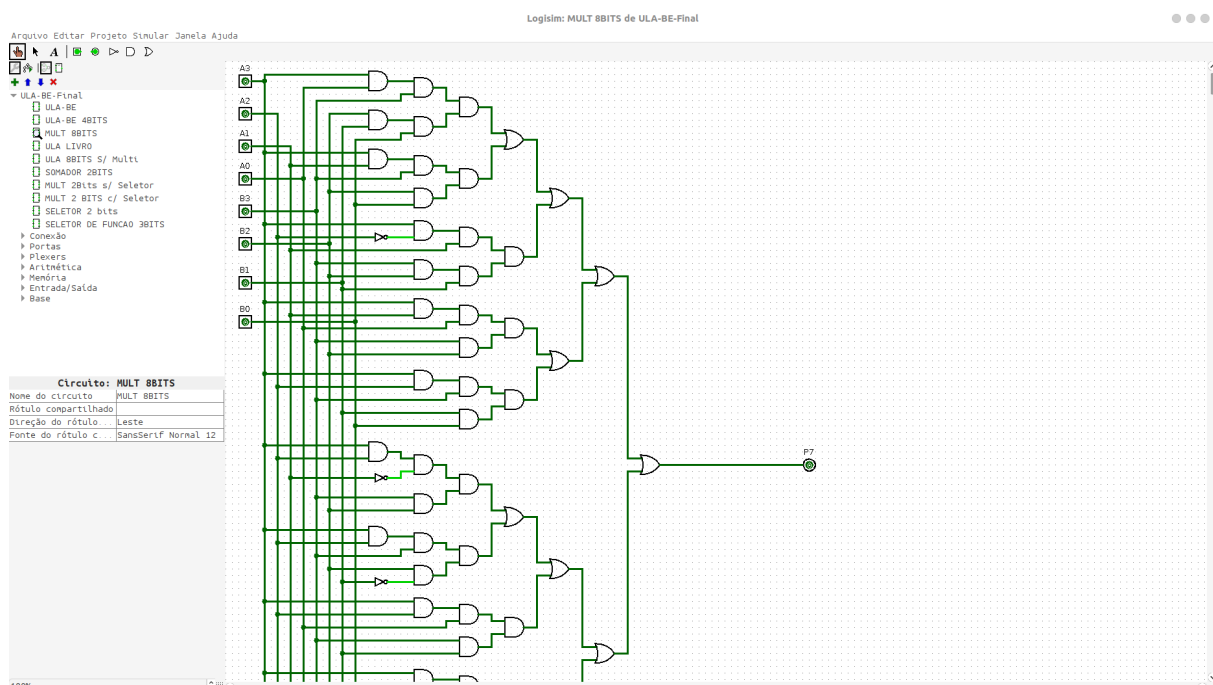


Figura 3 - circuito multiplicador em vista parcial. No arquivo enviado junto com a microarquitetura é possível visualizar e testar o circuito.

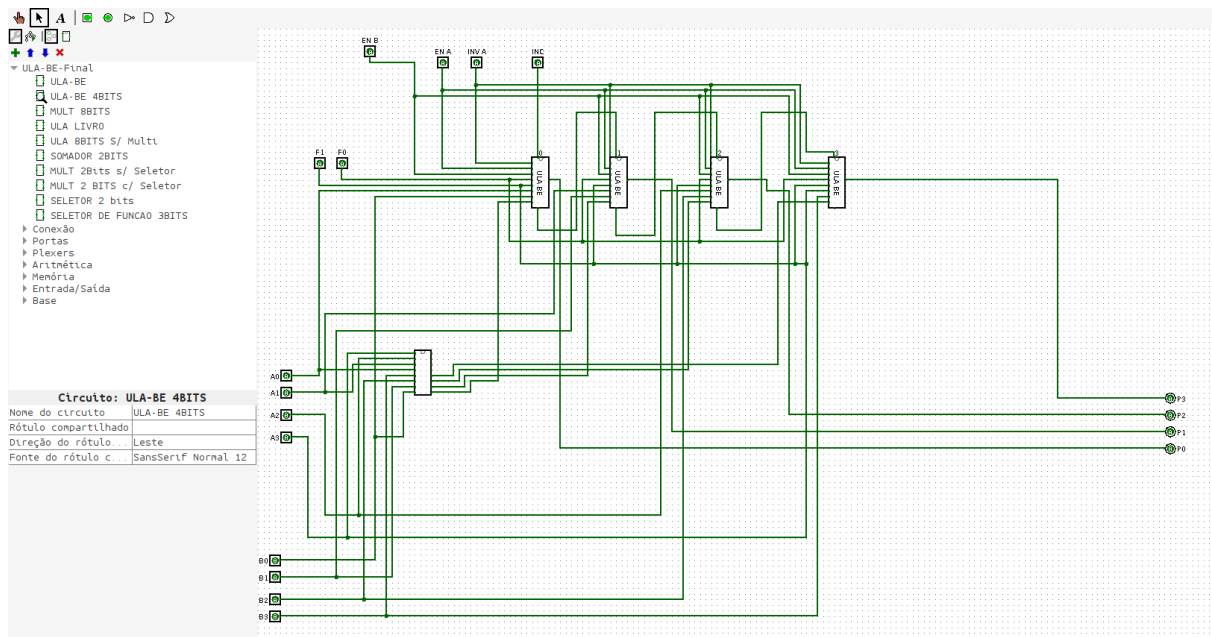


Figura 4 - ULA de 4 bits implementada com o multiplicador no lugar do ~B. As demais saídas do multiplicador podem ser incorporadas às outras ULAs a fim de concluir a arquitetura.